4. DOMAĆA ZADAĆA - KVANTNA RAČUNALA

29. siječnja 2016.

Prezime _____ Mat. br. ____

Zadatak 4.1 Napišite tablice istinitosti za (klasična) vrata: NOT, OR, AND, XOR i NAND i nacrtajte odgovarajuće grafičke simbole.

Zadatak 4.2 Zadan je operator $\hat{\Sigma}$

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{2} \left(\widehat{\mathbf{1}} + \boldsymbol{\sigma}_A \cdot \boldsymbol{\sigma}_B \right)$$

koji djeluje na dvoqubitno stanje $|i_A j_B\rangle$

$$\widehat{\Sigma}|i_Aj_B\rangle = |xy\rangle.$$

Izračunajte moguća stanja $|x\,y\rangle$. Matrica $\hat{1}$ je jedinična dijagonalna matrica.


Zadatak 4.3 Izračunajte (4 × 4) matricu koja odgovara kvantnim vratima ^{C}Y - kontrolirana Y vrata. Izračunajte direktnim matričnim množenjem kako se transformira dvoqubitno stanje $|10\rangle$.

 ${\bf Zadatak~4.4~Izračunajte~detaljnim~računom~dva~matrična~elementa~matrice~-~Walsh-Hadamardove~transformacije}$

H@3

i to elemente (7,6), (3,8) i (8,4).

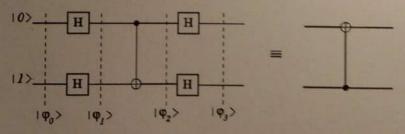Zadatak 4.5 Pokažite da je ispunjena jednakost na slici uz zadatak



Slika uz zadatak 4.5

[Zadaću predati na završnom ispitu.]